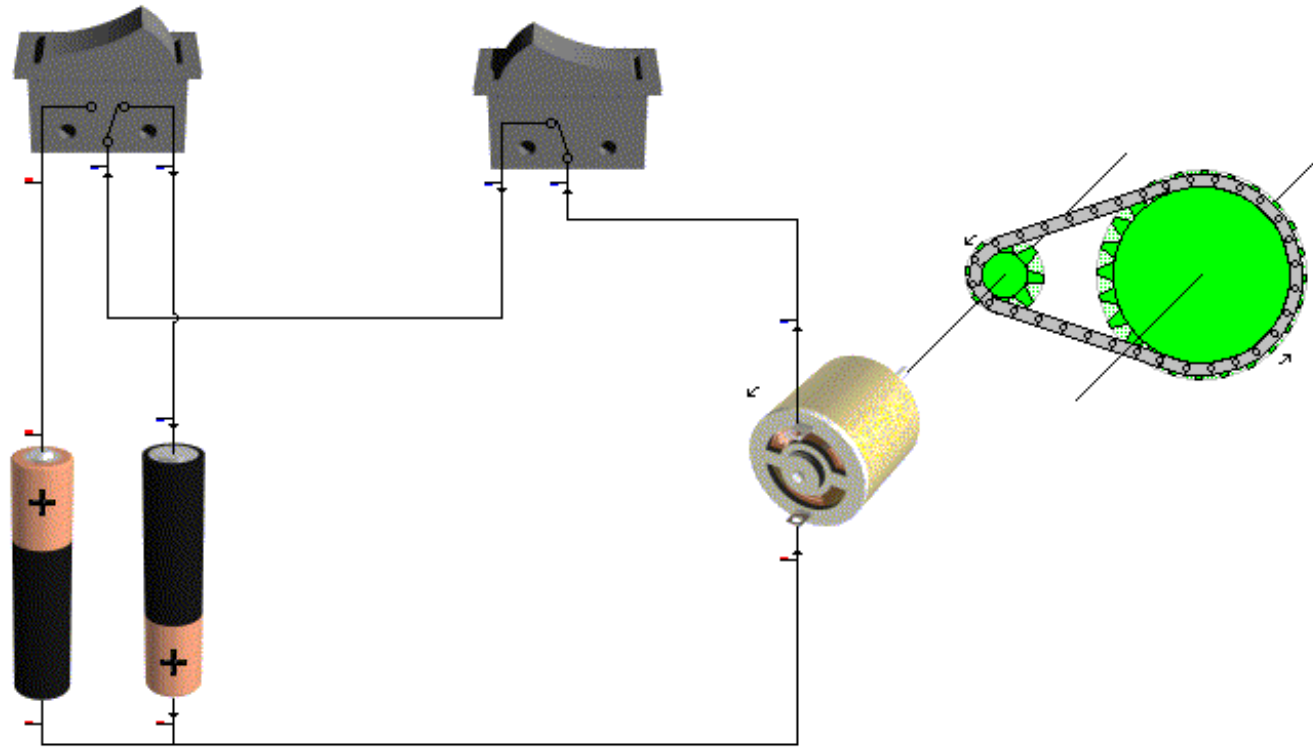



Crocodile Clips



Übungsmappe




Lampenschaltung

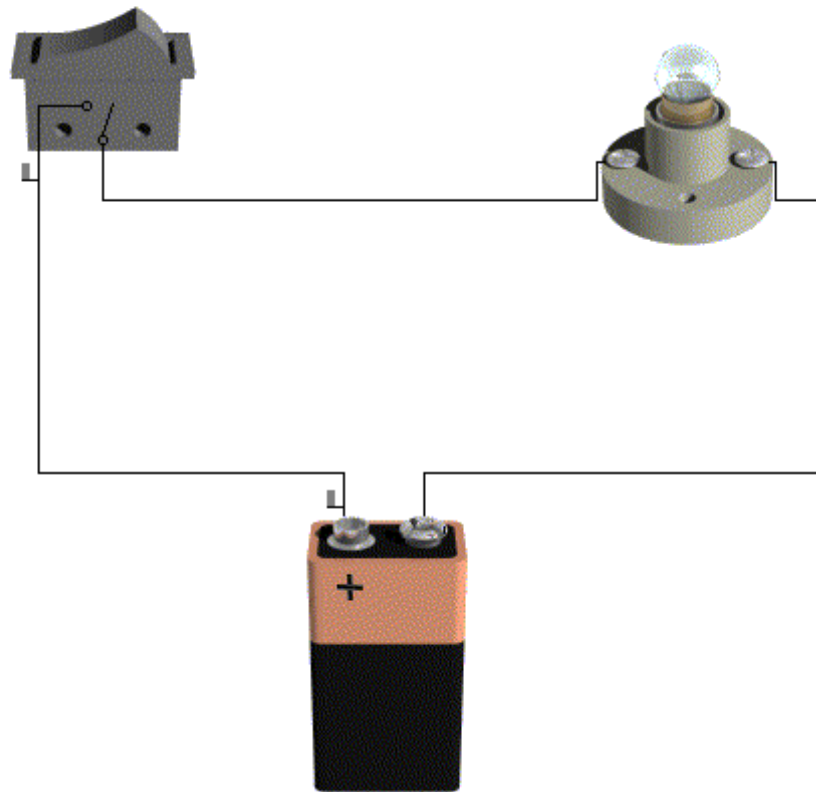

01a_einfache_lampenschaltung.cyp

Lampenschaltung


mit zwei Schaltern parallel

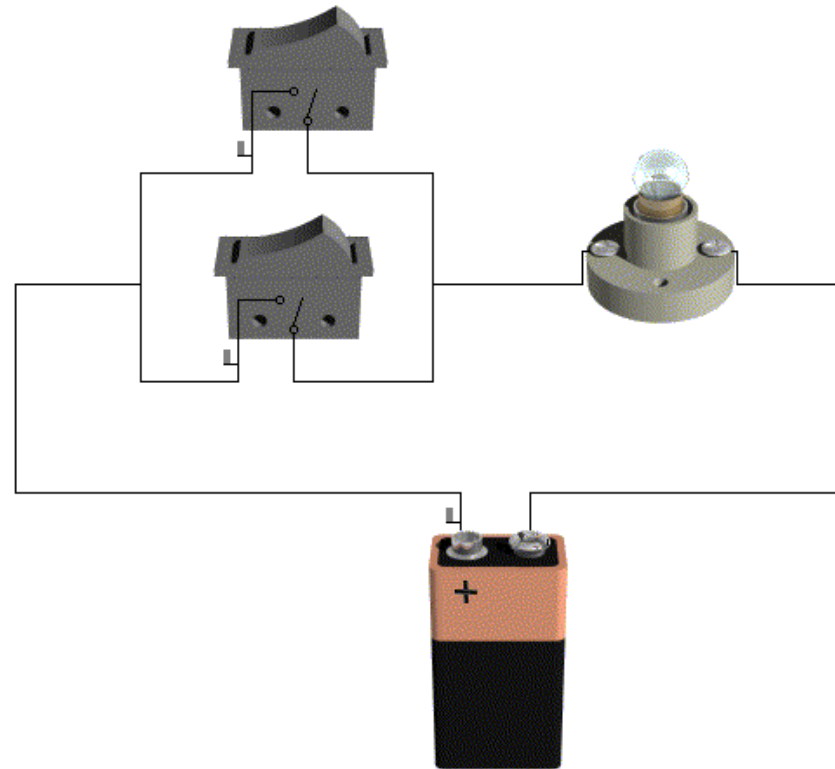

01b_lampenschaltung_2_schalter_parallel.cyp


Lampenschaltung

mit zwei Schaltern in Reihe

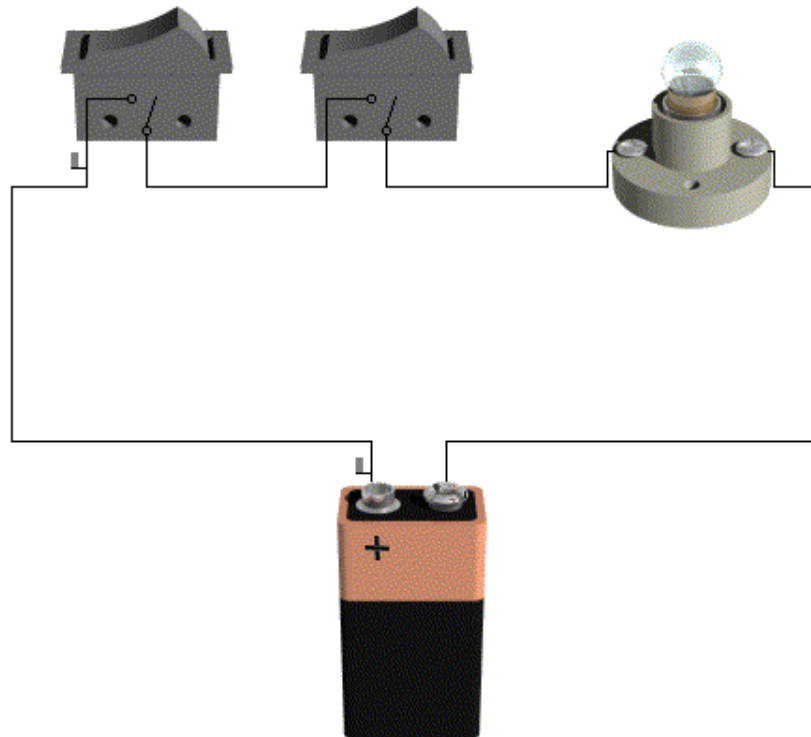


01c_lampenschaltung_2_schalter_in_reihe.cyp

Diodenschaltung

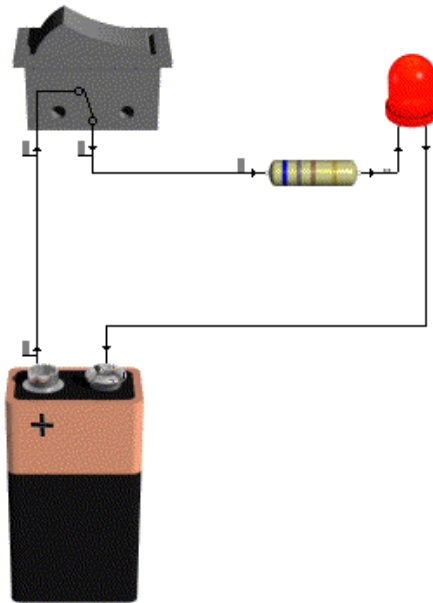


Plus am linken Beinchen
LED leuchtet

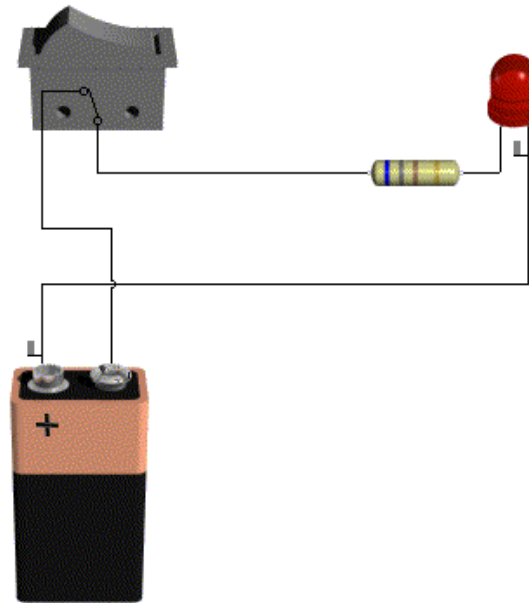


Plus am rechten Beinchen
LED aus

Blinkschaltung

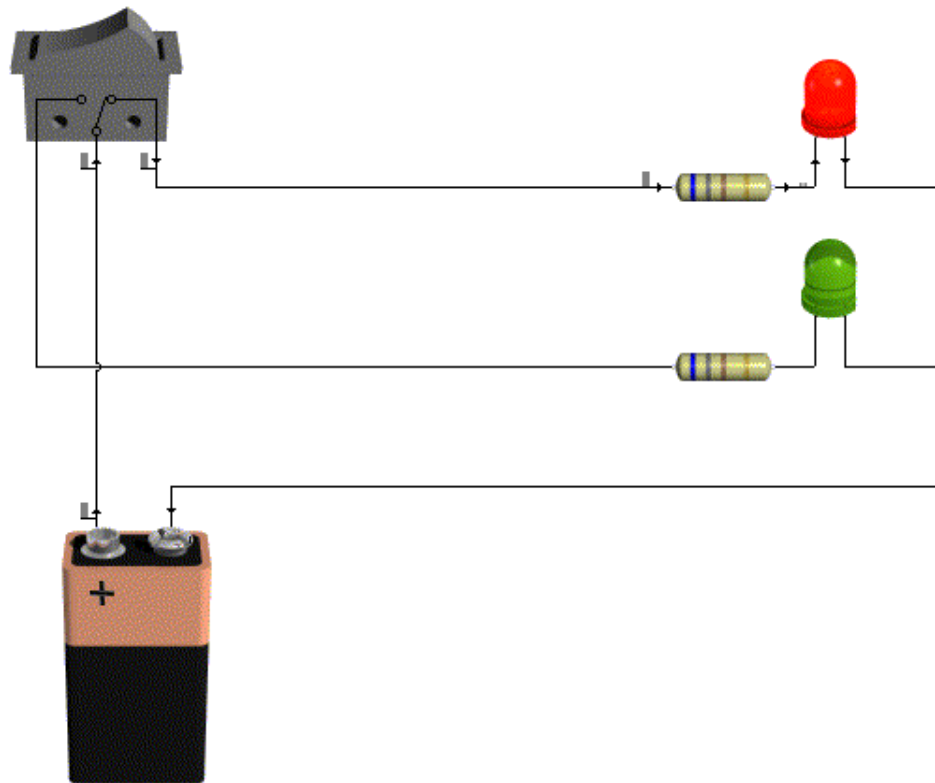

Klingelschaltung


mit Batterie, Schalter und Summer

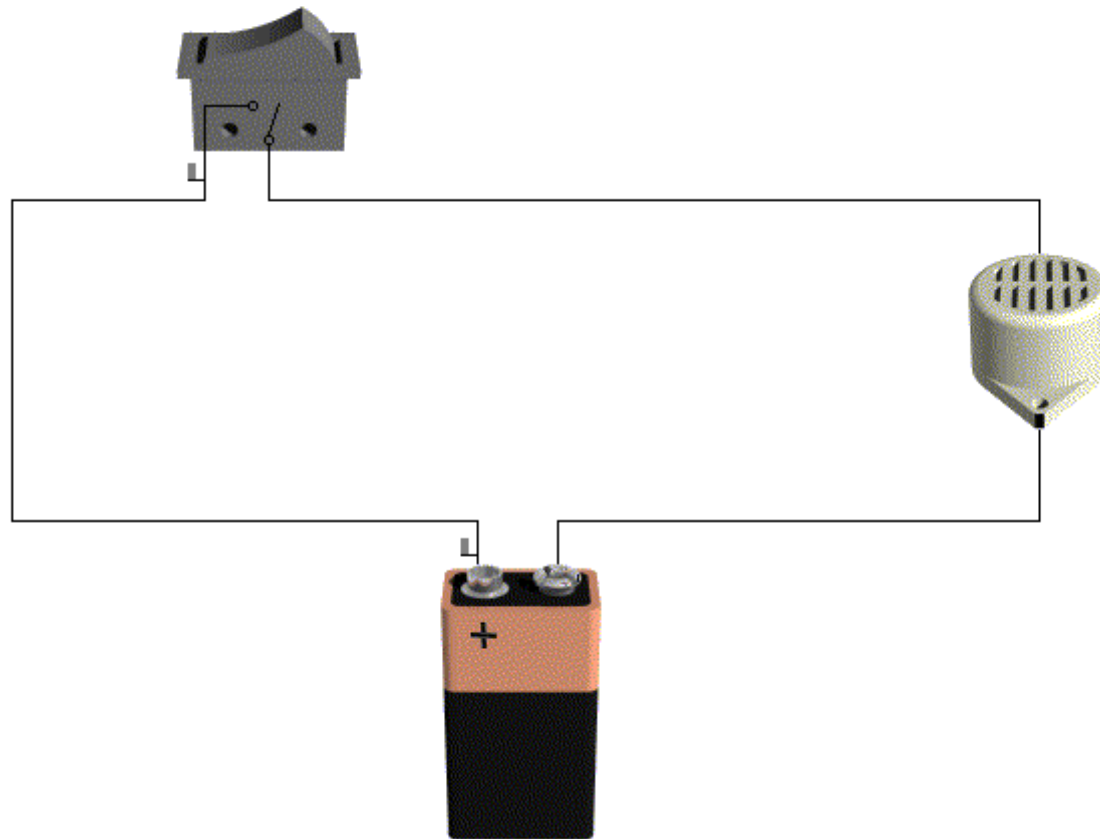

03a_klingelschaltung_mit_schalter.cyp

Klingelschaltung


mit Batterie, Taster und Summer

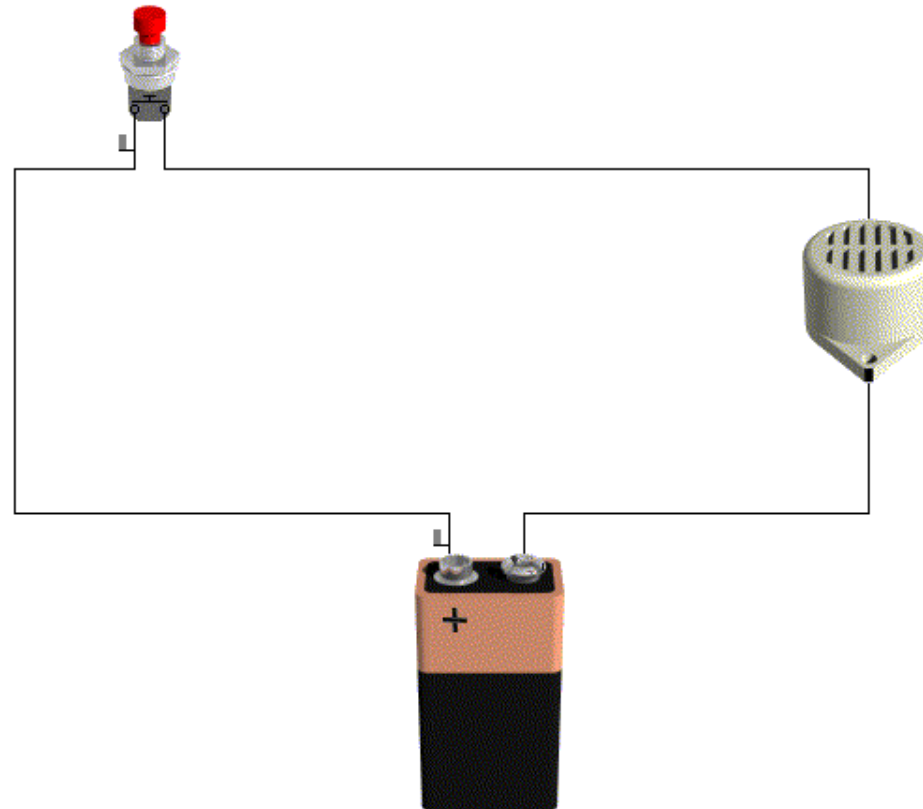

03b_klingelschaltung_mit_taster.cyp

Klingelschaltung


mit zwei Tastern

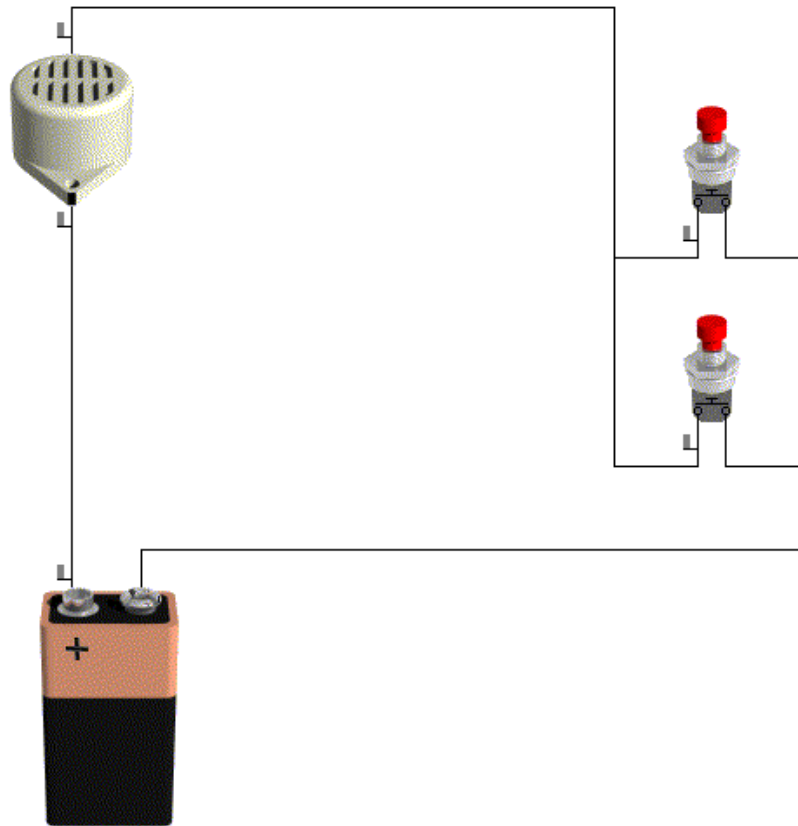

03c_klingelschaltung.cyp


Klingelschaltung

mit zwei Tastern und optischer Kontrolle

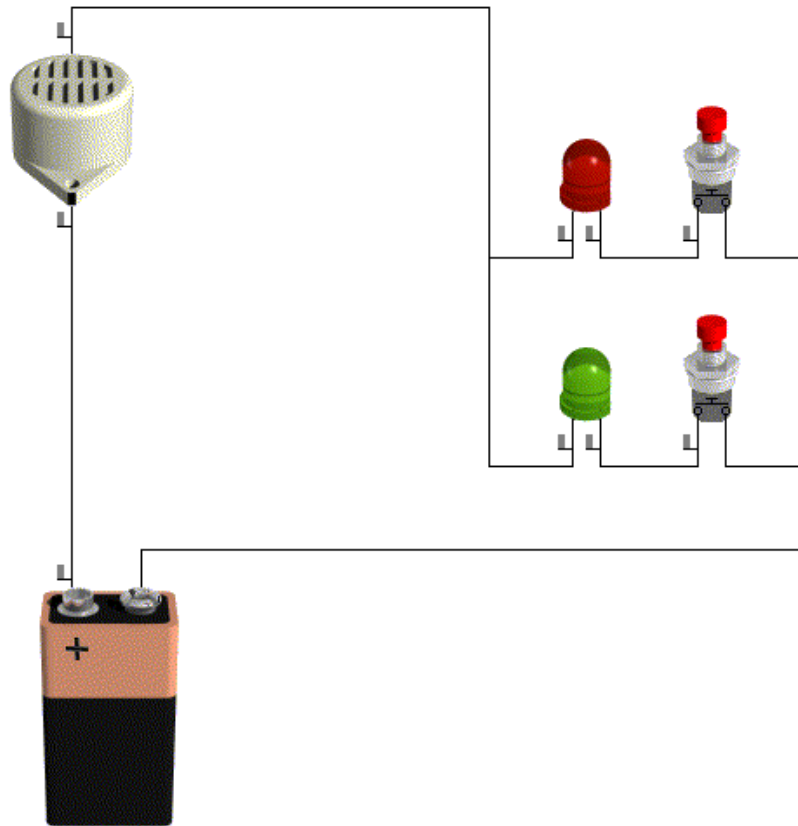


03d_klingelschaltung_mit_optischer_kontrolle.cyp

Wechselschaltung


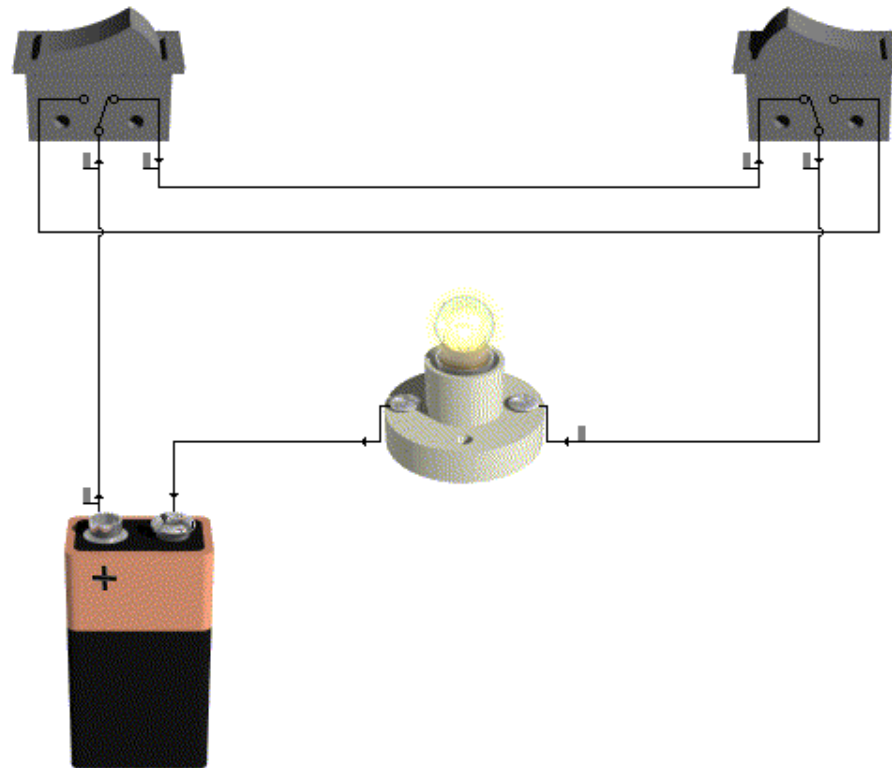


Motor ein/aus

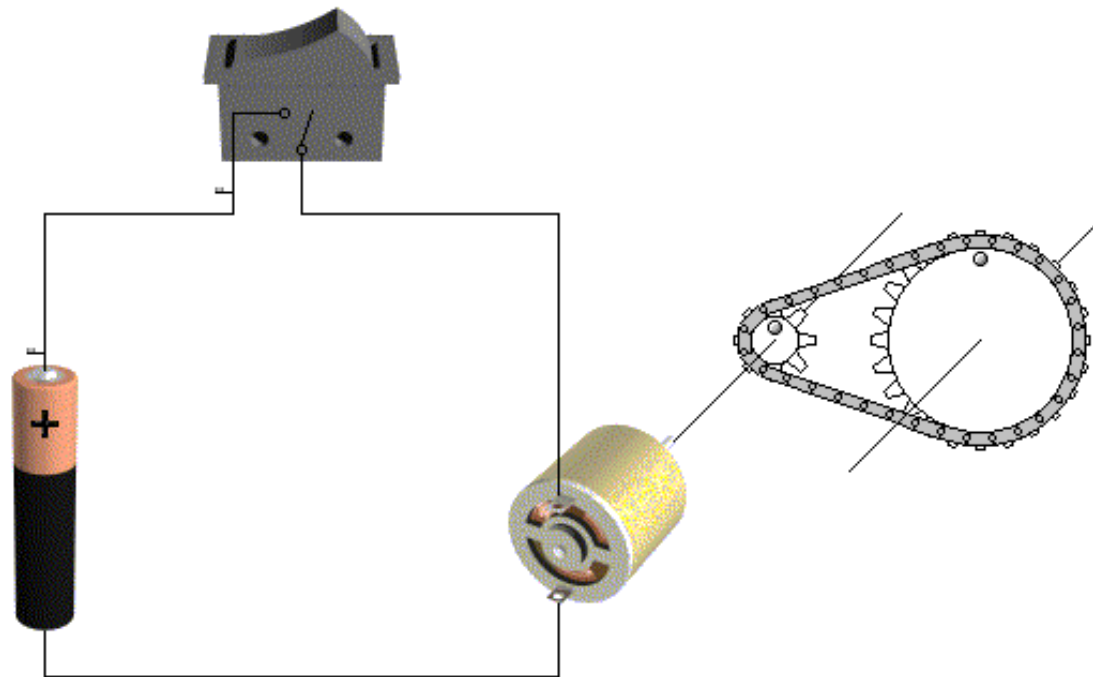

05a_Motor_ein_aus.cyp

Motor rechts/links

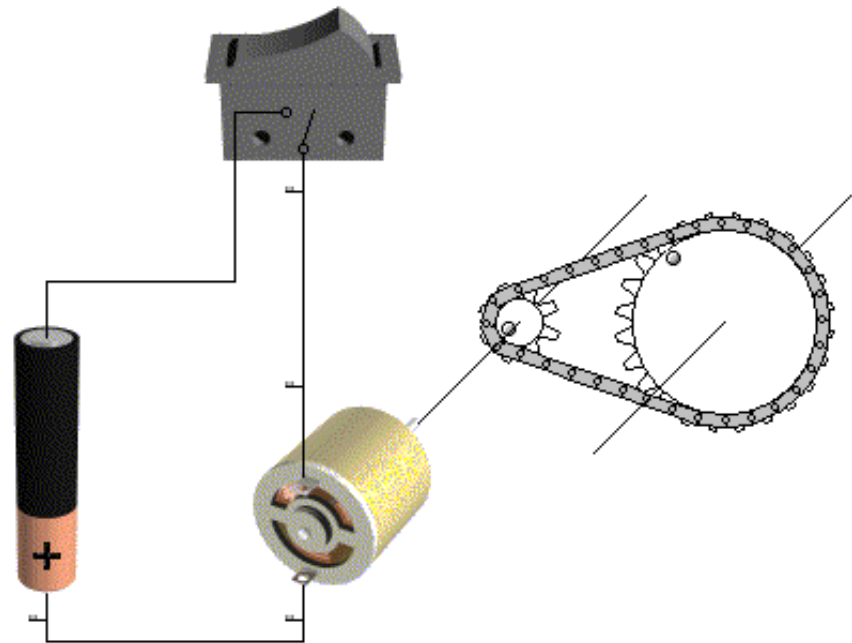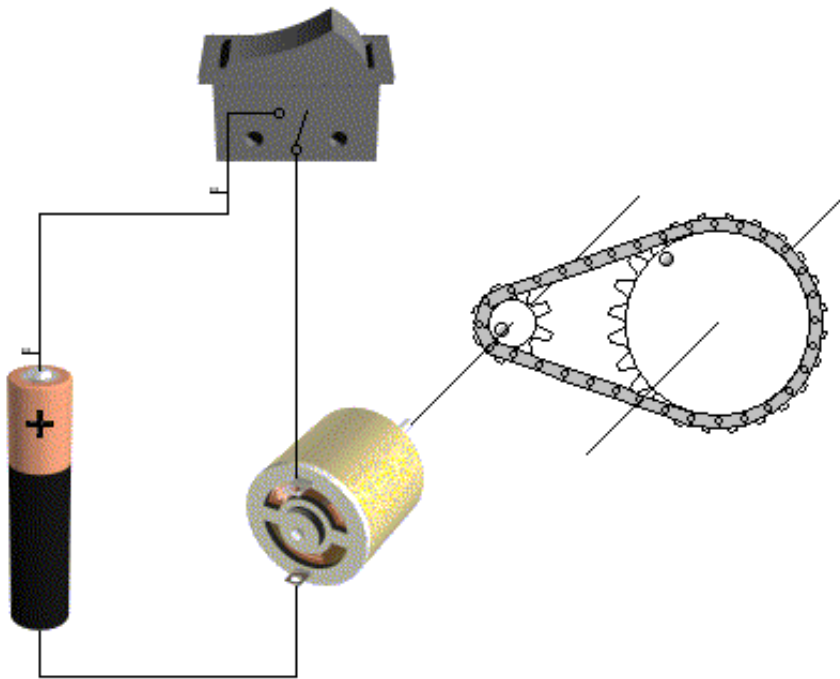


05b_Motor_rechts_links.cyp

Motorschaltung



Drehrichtung

Ein/Aus

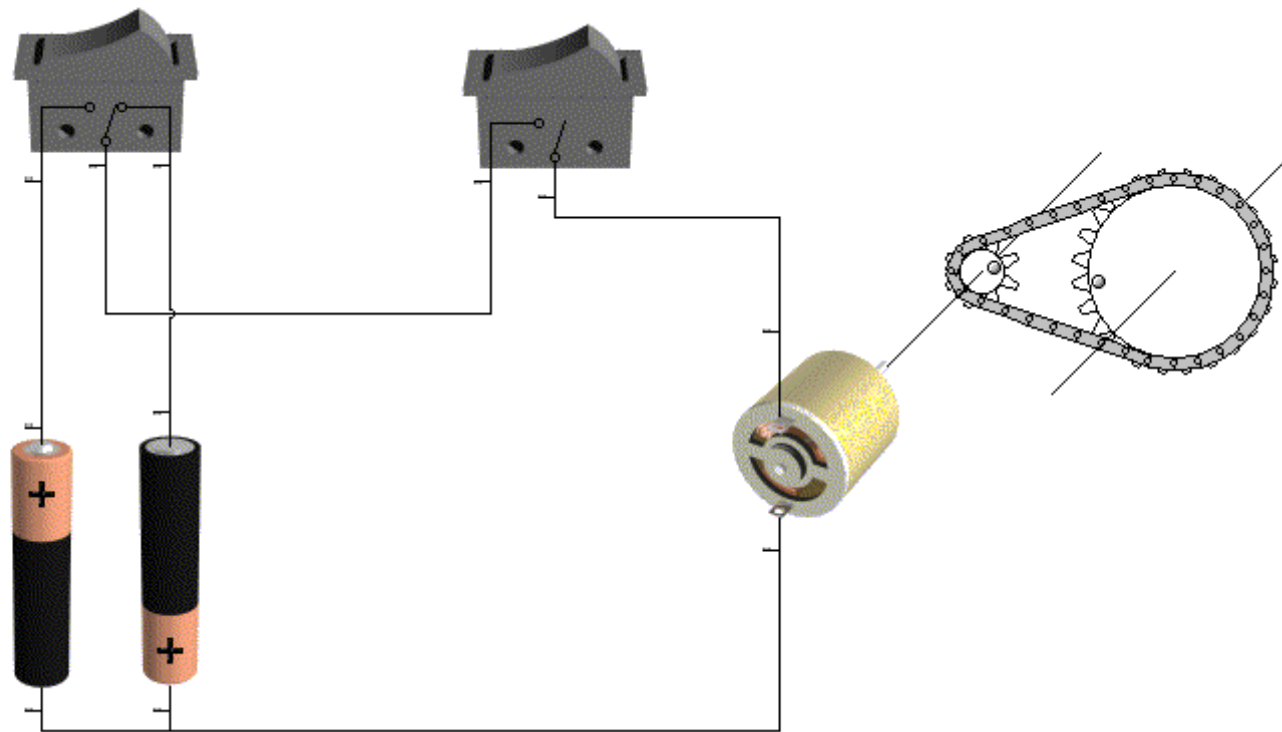


05c_motor_ein_aus_links_rechts.cyp

Batterien in Reihe / Parallel

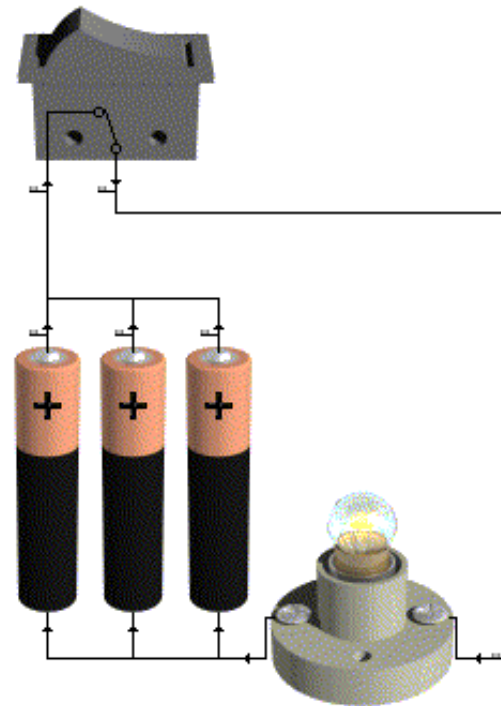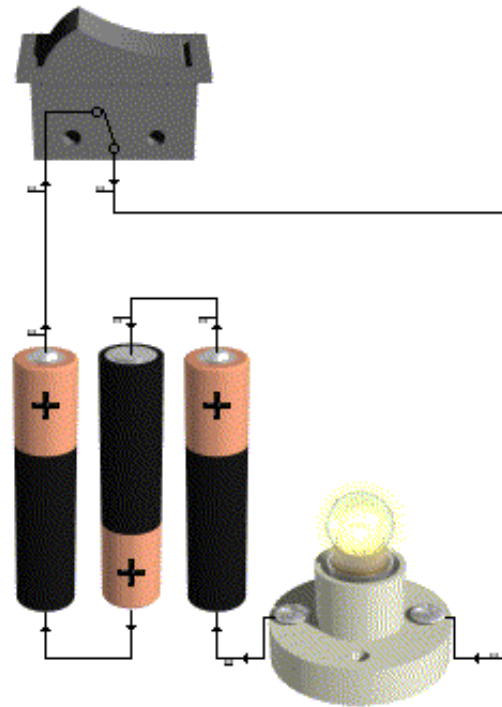


06a_batterien_reihe_parallel.cyp

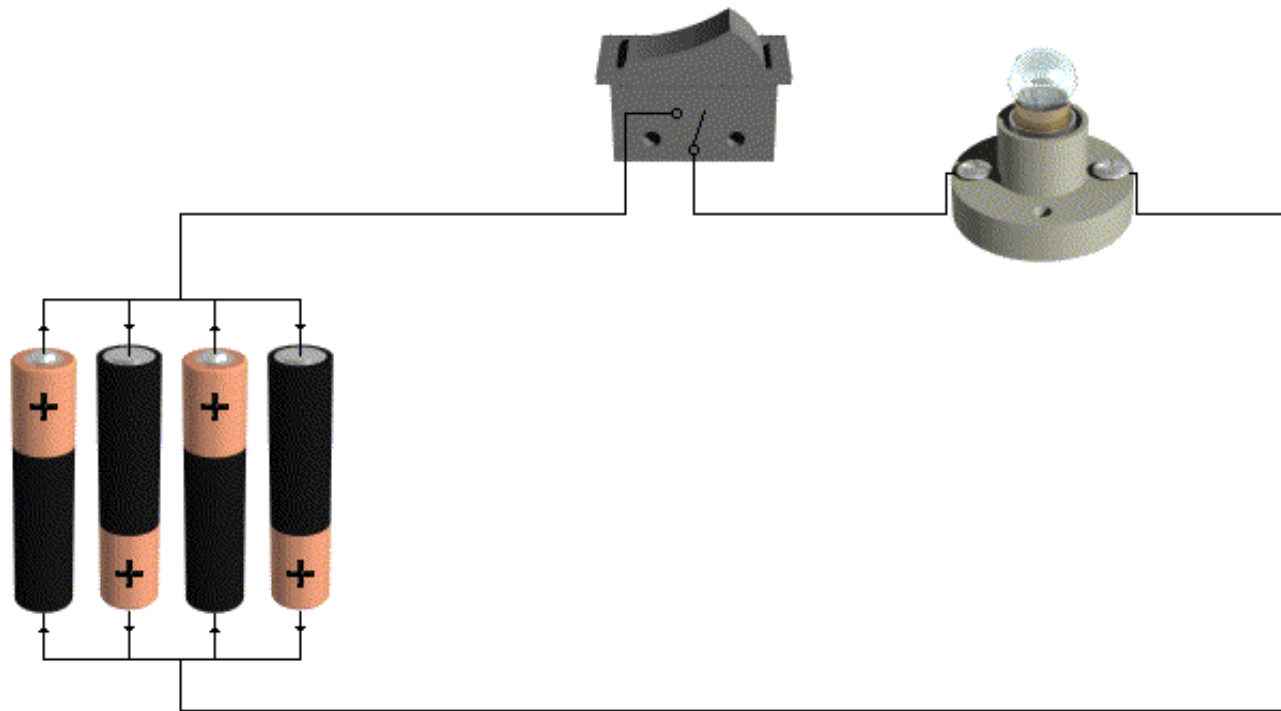Parallelschaltung von Batterien (FALSCH!!)




06b_batterien_parallel_falsch.cyp

Reihenschaltung von Batterien (FALSCH!!)

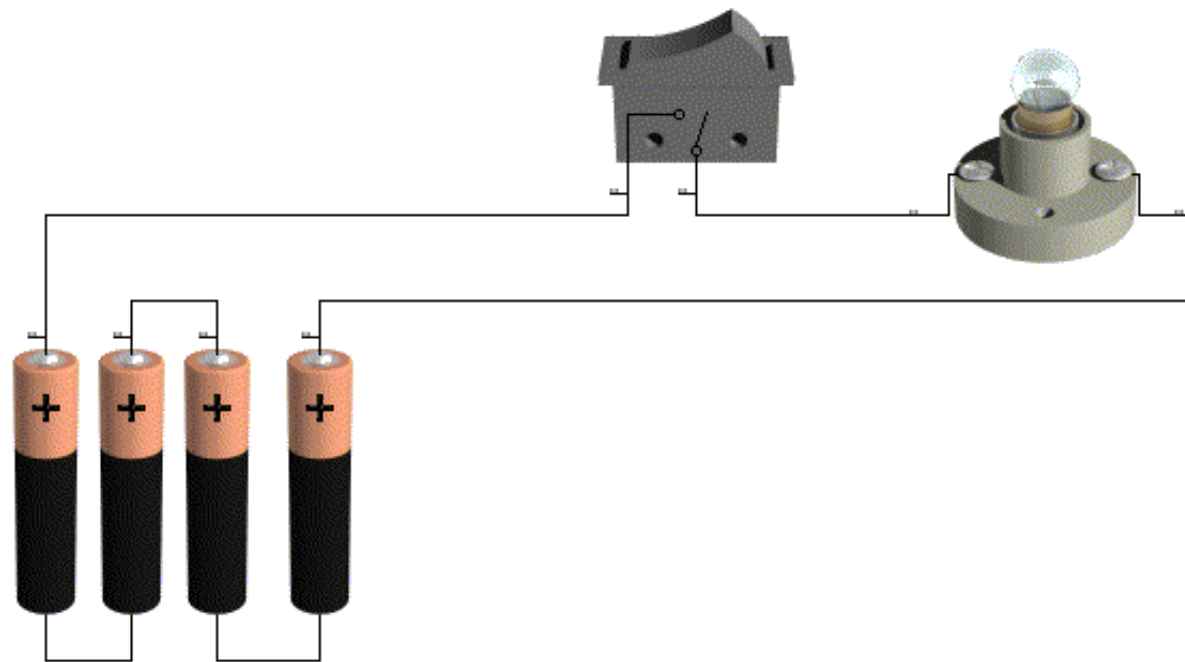


06c_batterien_reihe_falsch.cyp

Parallelschaltung

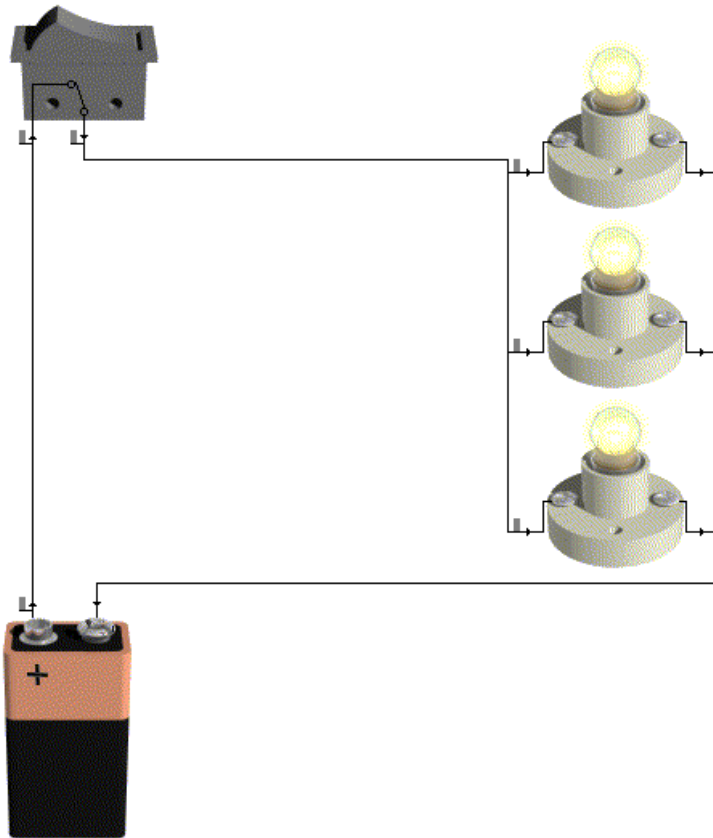


07a_lampen_parallel.cyp

Reihenschaltung

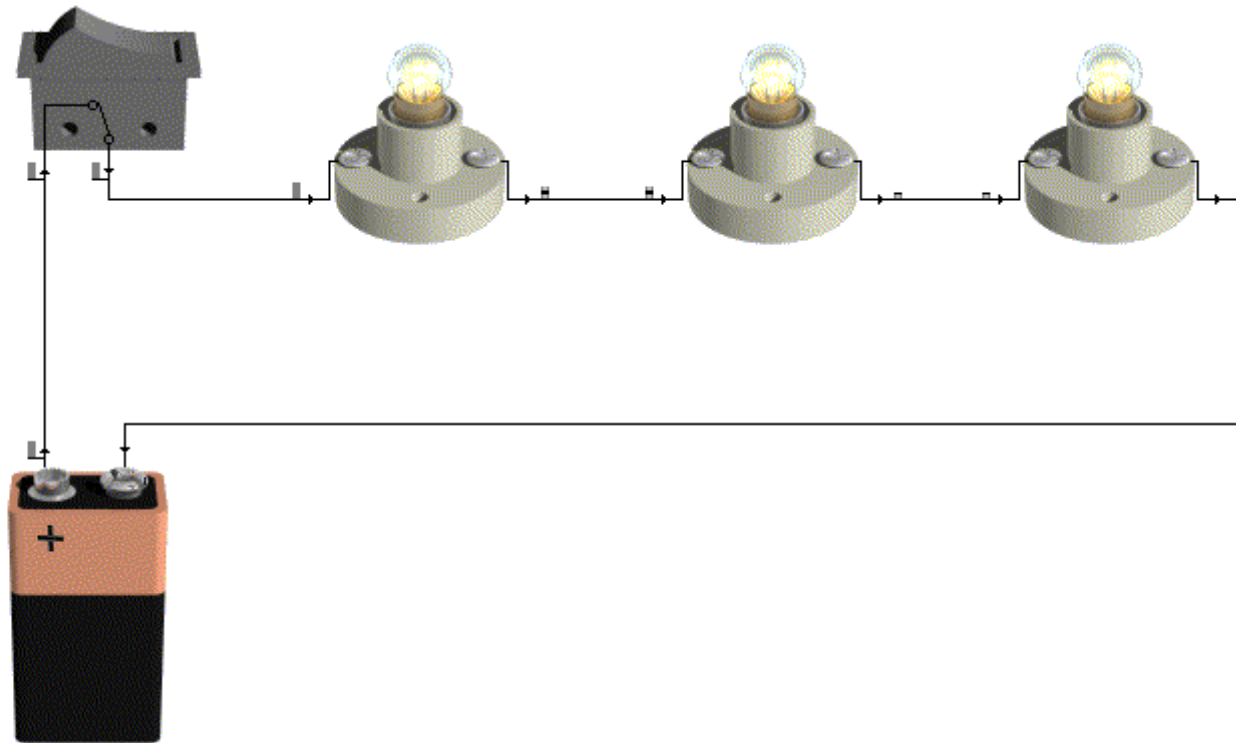


07b_lampen_in_reihe.cyp

Die Sicherung im Stromkreis

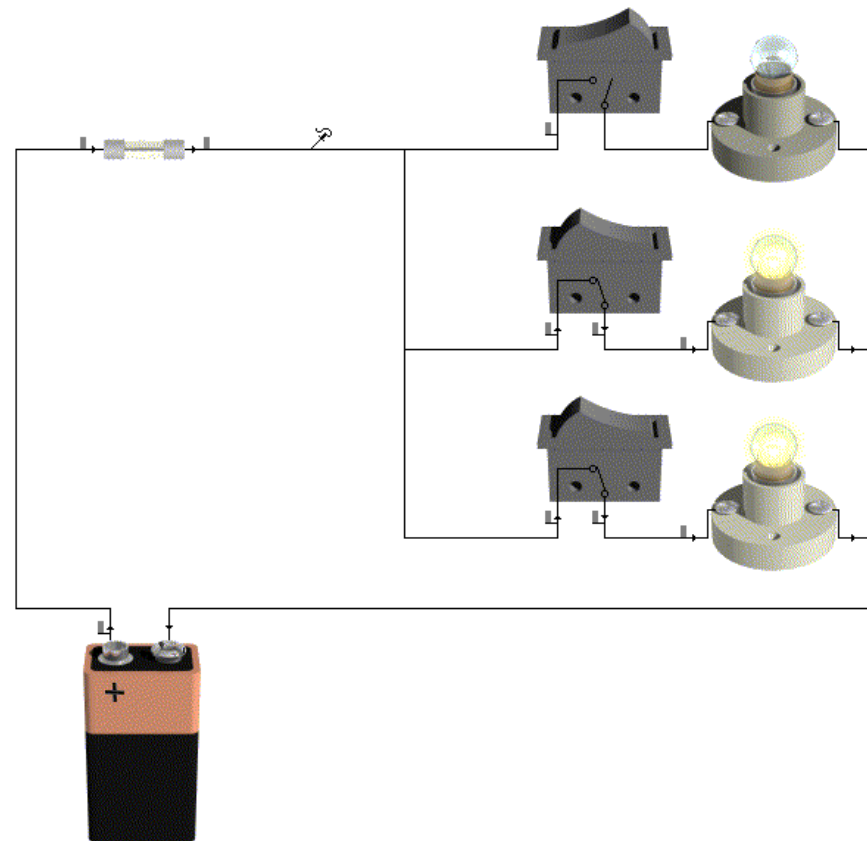

07c_sicherung_im_stromkreis.cyp

Strom (A)

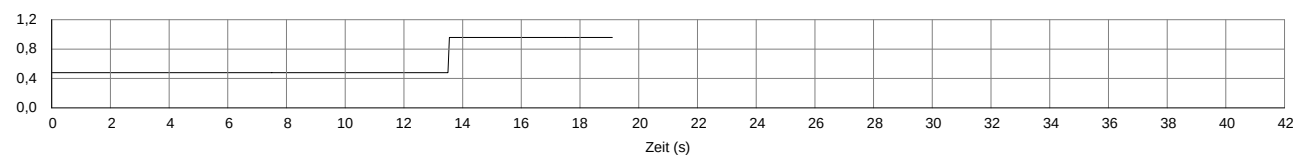

Dimmerschaltung

